

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



EQUIPO:

ASIGNATURA: CIRCUITOS INTEGRADOS

GRUPO:1

sábado, 21 de octubre de 2017, Ciudad Universitaria, México, DF

TITULO: TAREA ANALISIS DE CIRCUITO

Tarea diseñar un FPB's de 2º orden con las siguientes características

$F_c=250[\text{Hz}]$

$H_o=1$

$\text{Alfa}=0.7071$

BIOGRAFIA:

**PRAT VIÑAS Lluís, Circuitos y dispositivos electrónicos Fundamentos de electrónica
Alfaomega 6ª Edición, México DF.**

Tarea 6: analizar circuito por: tierra virtual,