

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Trabajo:


ALUMNO:

ASIGNATURA: CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS


GRUPO: 1

sábado, 21 de octubre de 2017, Ciudad Universitaria, México, DF

TITULO:

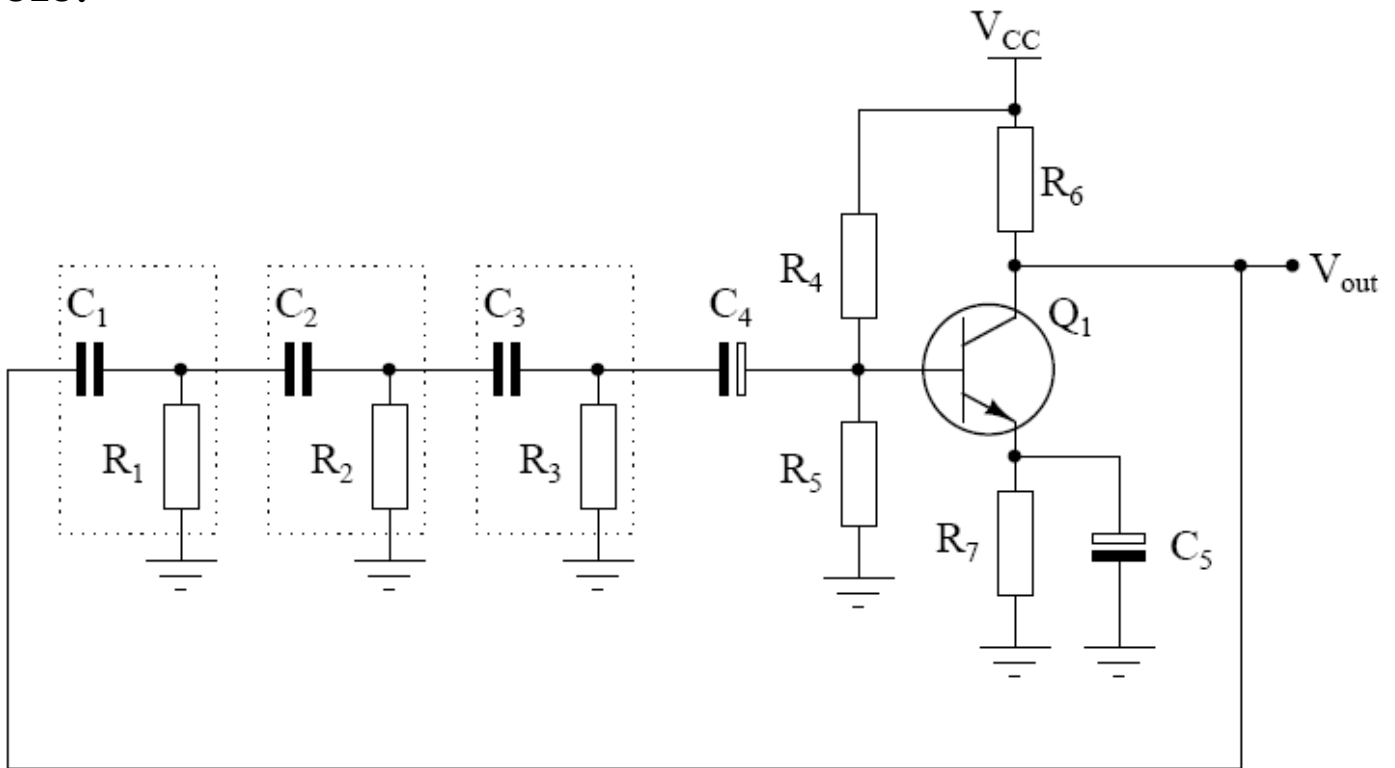


Identificar amplificación:

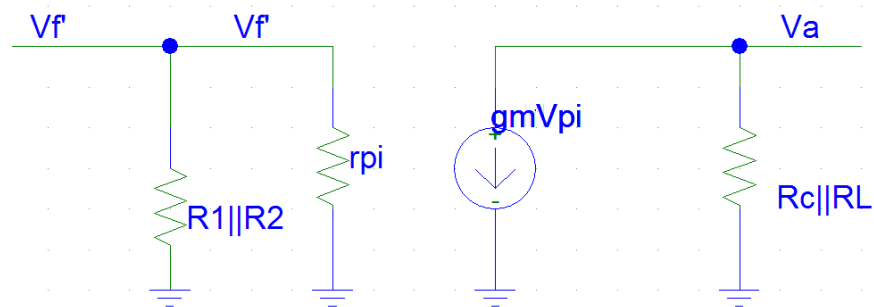

$$V_a = -g_m V_{\pi} (R_c \parallel R_L)$$


$$V_{f'} = V_{\pi}$$
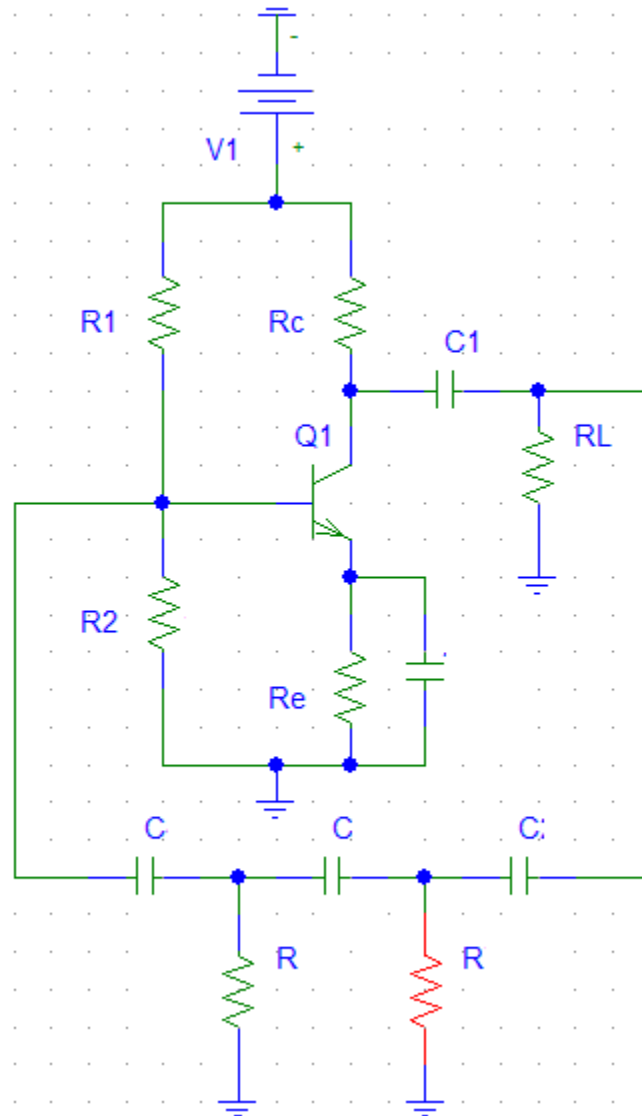
$$\boxed{\frac{V_a}{V_{f'}} = -g_m (R_c \parallel R_L)}$$



$$R_{entrada} = (R_1 \parallel R_2) \parallel r_{\pi}$$

$$R_{entrada} = R$$

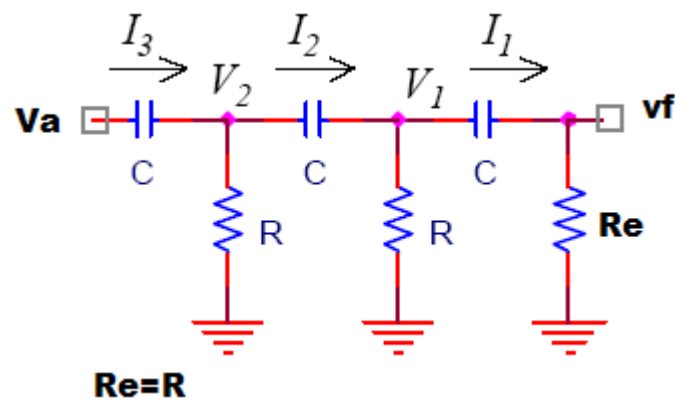

$$i_1 = \frac{v_f}{R_e}$$

$$V_1 = v_i + I_1 \frac{1}{sC} = \left(1 + \frac{1}{sR_e C}\right) v_f \text{-----(1)}$$

$$I_2 = \frac{v_1}{R} + I_1 = \left(1 + \frac{1}{sR_e C}\right) \frac{v_f}{R_e} + \frac{v_f}{R_e} = \left(2 + \frac{1}{sR_e C}\right) \frac{v_f}{R_e} \text{-----(2)}$$

$$I_3 = I_2 + \frac{V_2}{R_e} \text{-----(3)}$$

$$I_2 = I_1 + \frac{V_1}{R_e} \text{-----(4)}$$

$$\frac{v_f}{v_a} = \frac{1}{1 + \frac{6}{sRC} + \frac{5}{s^2 R^2 C^2} + \frac{1}{s^3 R^3 C^3}}$$

$\frac{v_f}{v_a} = \frac{R^3 C^3 s^3}{R^3 C^3 s^3 + 6R^2 C^2 s^2 + 5RCs + 1}$

$$\frac{v_f}{v_f'} = \frac{v_f}{v_a} \frac{v_a}{v_f'}$$

$$\frac{v_f}{v_f'} = -g_m(R_c \parallel R_L) \frac{R^3 C^3 s^3}{R^3 C^3 s^3 + 6R^2 C^2 s^2 + 5RCs + 1} = 1 + 0j$$

$$\frac{v_f}{v_f'} = -g_m(R_c \parallel R_L) \frac{R^3 C^3 (j\omega)^3}{R^3 C^3 (j\omega)^3 + 6R^2 C^2 (j\omega)^2 + 5RC(j\omega) + 1} = 1 + 0j$$

$$\frac{v_f}{v_f'} = -g_m(R_c \parallel R_L) \frac{-R^3 C^3 j\omega^3}{-R^3 C^3 j\omega - 6R^2 C^2 \omega^2 + 5RCj\omega + 1} = 1 + 0j$$

$$\frac{v_f}{v_f'} = g_m(R_c \parallel R_L) \frac{R^3 C^3 j\omega^3}{-R^3 C^3 j\omega - 6R^2 C^2 \omega^2 + 5RCj\omega + 1} = 1 + 0j$$

$$\frac{v_f}{v_f'} = g_m(R_c \parallel R_L) R^3 C^3 j\omega^3 = -R^3 C^3 j\omega - 6R^2 C^2 \omega^2 + 5RCj\omega + 1$$

$$0 = -6R^2 C^2 \omega^2 + 1$$

$$6R^2 C^2 \omega^2 = 1$$

$$\omega^2 = \frac{1}{6R^2 C^2}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{6R^2 C^2}}$$

$$\omega = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

$$g_m(R_c \parallel R_L)R^3C^3j\omega^3 = -R^3C^3j\omega + 5RCj\omega$$

$$(g_m(R_c \parallel R_L)R^3C^3\omega^3)j = -\omega j(R^3C^3 - 5RC)$$

$$(g_m) = \frac{-(R^3C^3 - 5RC)}{(R_c \parallel R_L)R^3C^3\omega_0^2}$$

$$(g_m) = \frac{-(R^3C^3 - 5RC)}{(R_c \parallel R_L)R^3C^3\left(\frac{1}{RC\sqrt{6}}\right)^2}$$

$$(g_m) = \frac{-(R^3C^3 - 5RC)}{(R_c \parallel R_L)R^3C^3\frac{1}{6R^2C^2}}$$

$$(g_m) = \frac{-(R^3C^3 - 5RC)}{(R_c \parallel R_L)RC\frac{1}{6}}$$

$$(g_m) = \frac{-RC(R^2C^2 - 5)}{(R_c \parallel R_L)RC\frac{1}{6}}$$

$$(g_m) = \frac{-(R^2C^2 - 5)}{\left(\frac{R_c R_L}{R_c + R_L}\right)\frac{1}{6}}$$

$$(g_m) = \frac{-6(R_c + R_L)(R^2C^2 - 5)}{(R_c R_L)}$$

$$(g_m) = \frac{-6(R_c + R_L)(R^2C^2 - 5)}{(R_c R_L)}$$

BIOGRAFIA:

PRAT VIÑAS Lluís, Circuitos y dispositivos electrónicos Fundamentos de electrónica
Alfaomega 6ª Edición, México DF.

<http://ieee.udistrital.edu.co/concurso/electronica2/realimentacion.htm>